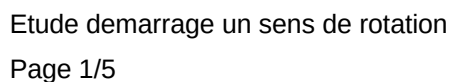


ANALYSE DE FONCTIONNEMENT

- **Compléter** sur chaque schéma la positions des contacts (ouverts ou fermés)
- **Colorier** les zones de câble alimentés :
 - en rouge pour le réseau triphasé 400V (PUISSANCE)
 - en vert pour le réseau 24V (COMMANDE)
- **Indiquer** si la bobine KM1 et le moteur M1 sont *sous tension* ou *hors tension*

SCHÉMA REPRÉSENTÉ AU REPOS



Nom : _____ Date : _____
Prénom : _____ Classe : _____

SCHÉMA N°1 : Q1 et Q2 FERMÉS

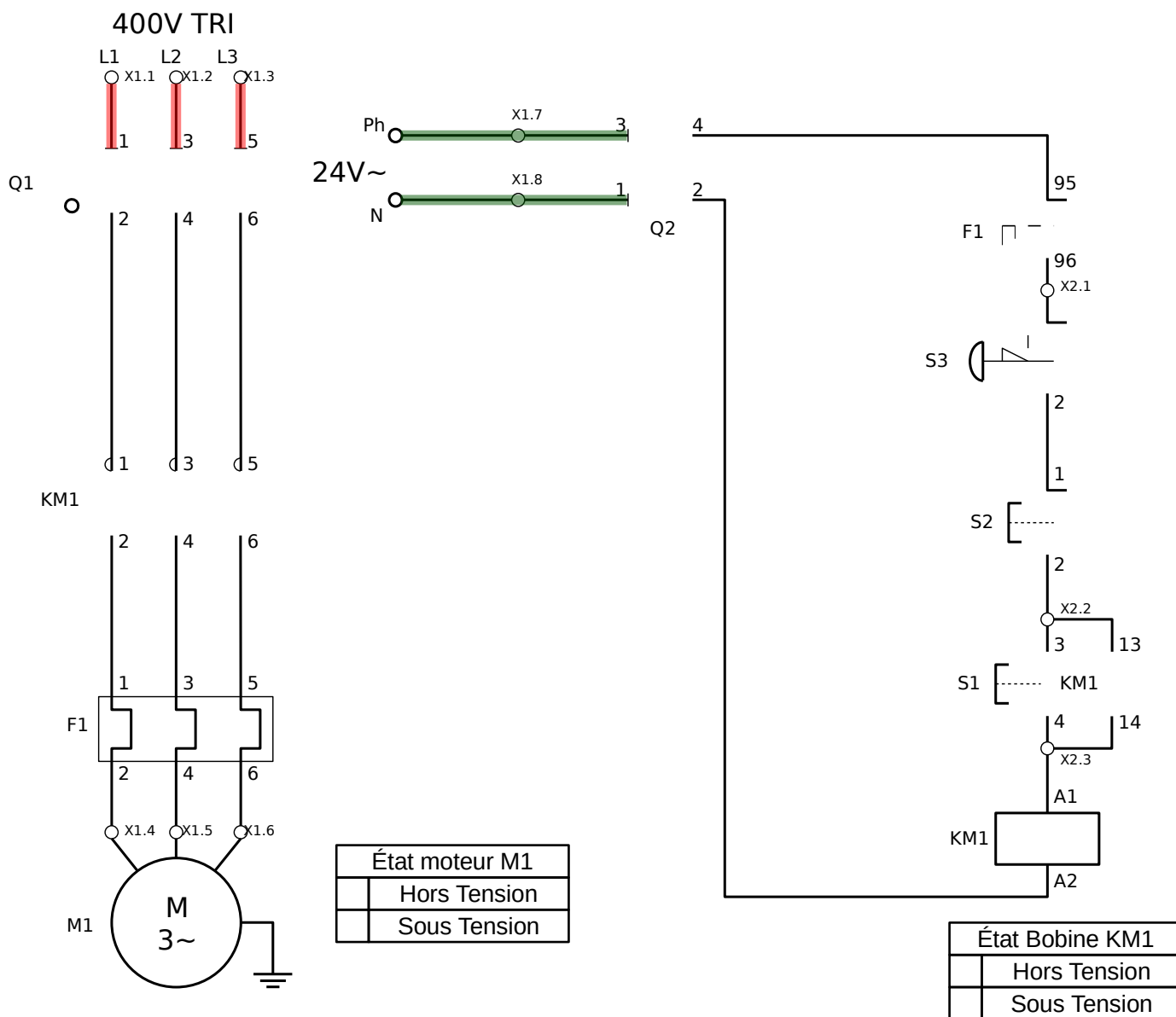


SCHÉMA N°2 : Appui sur S1

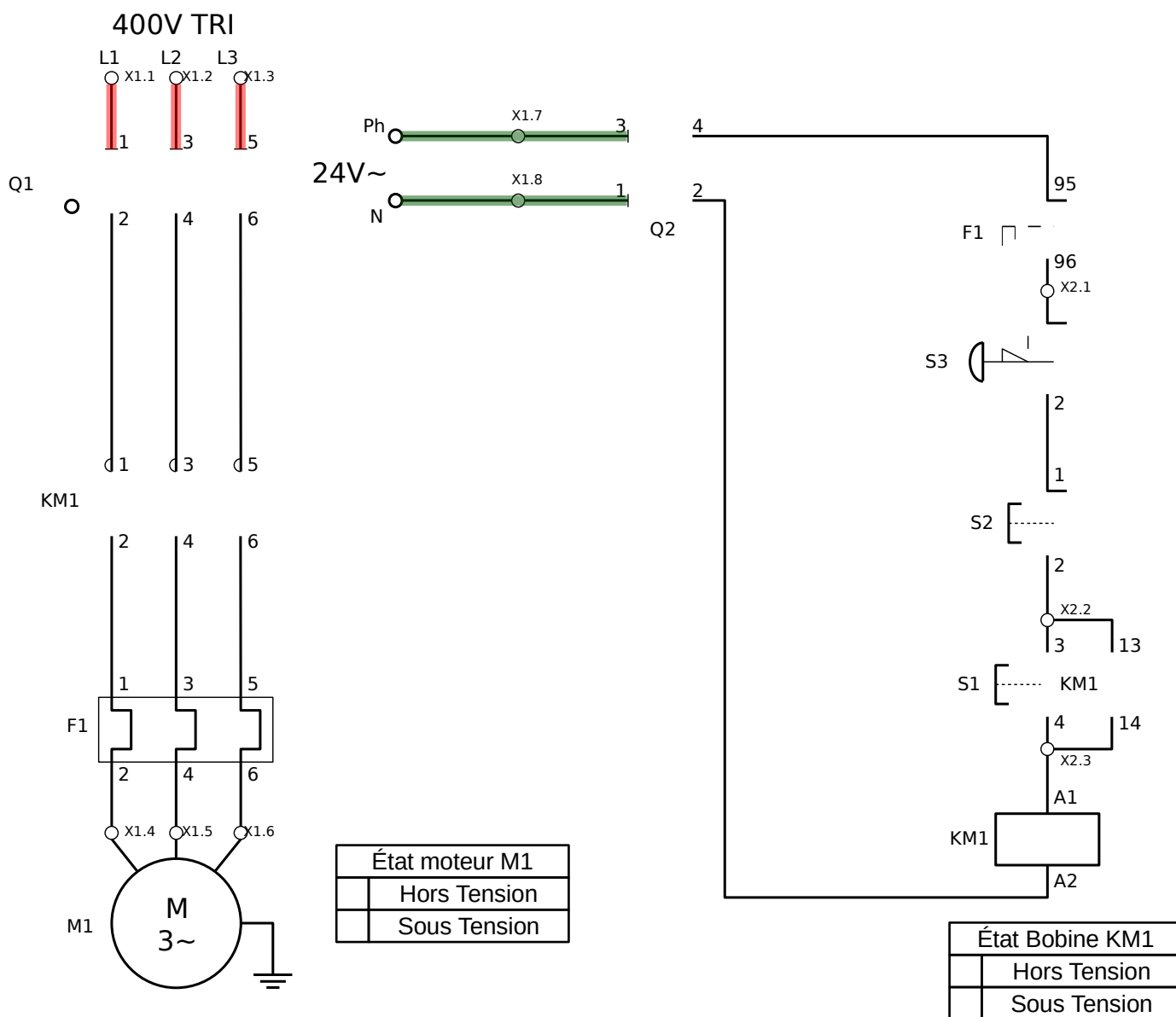


SCHÉMA N°3 : Relâchement de S1

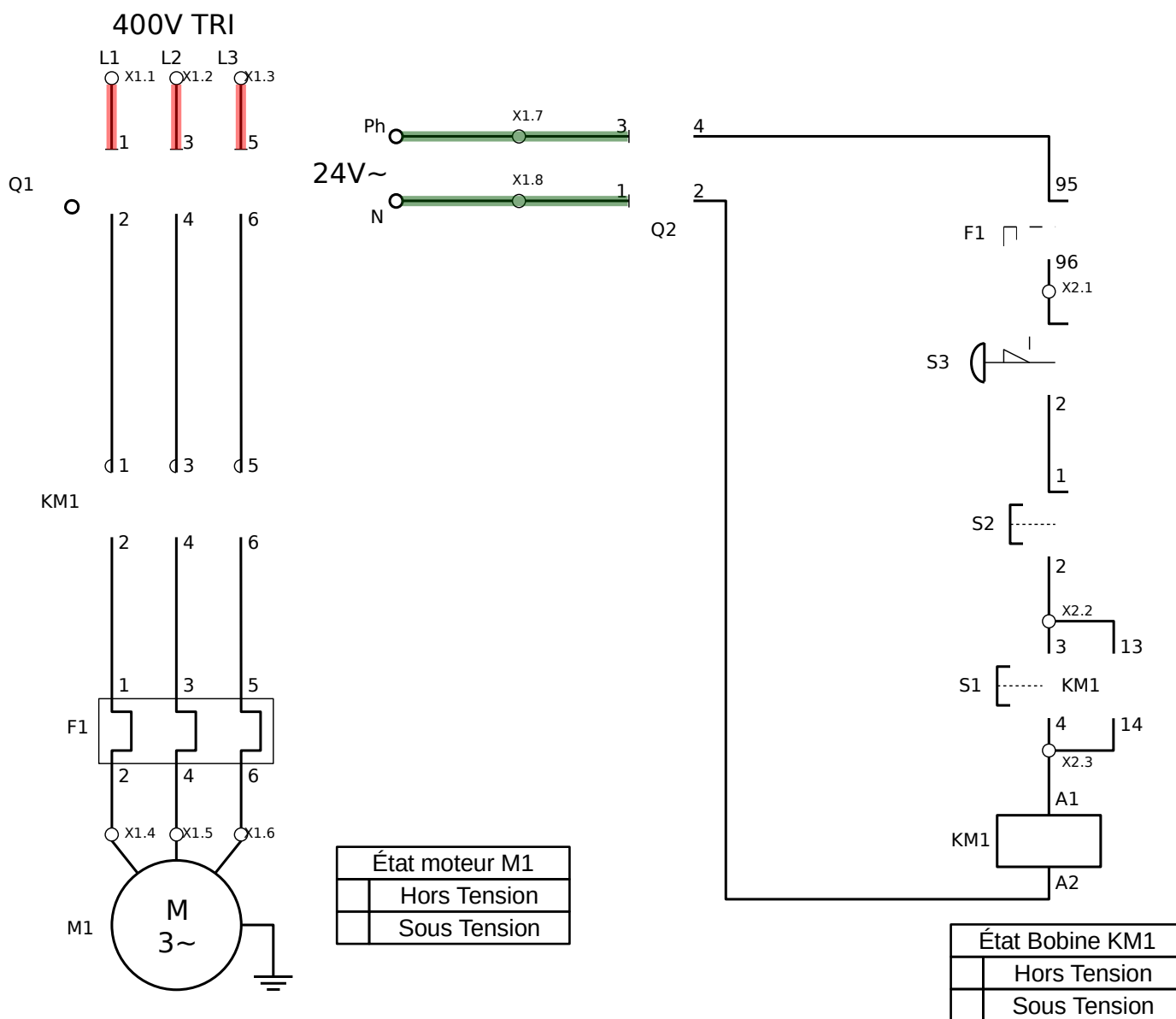


SCHÉMA N°4 : Appui sur S2

