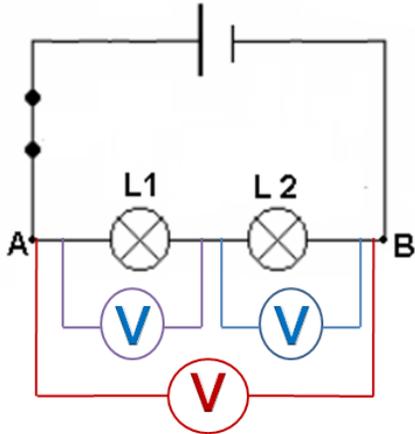


Séquence 4 :Lois des tensions

A. Loi de la tension électrique dans un circuit en série.



Mesurer :

U1 : tension aux bornes de la lampe L1.


U2 : tension aux bornes de la lampe L2.

U : tension aux bornes de l'ensemble des 2 lampes (entre A et B)

U1 = U2 = U =

Conclusion :

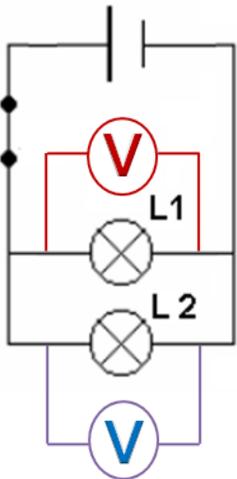B. Loi de la tension électrique dans un circuit en dérivation



Mesurer :

U1 : tension aux bornes de la lampe L1.

U2 : tension aux bornes de la lampe L2.

U1 = U2 =

Conclusion :

